

# Digitális technika

## XIV.


Vezérlő egységek tervezése

Sorrendi hálózatok tervezése II. \*\*\*


# 14.1. Vezérlő egységek
 
## 1. Logikai rendszer

- bonyolult logikai feladat esetén nem túl jó megoldás egyetlen bonyolult logikai hálózatot tervezni !
  - célszerű a feladatot felbontani rész feladatokra →
  - több, egyszerű logikai hálózat (LH) együttműködő rendszerét kell kialakítani →
  - **logikai rendszer (LR)**



 - a részfeladatokat, meghatározott funkciókat ellátó logikai hálózatok → **funkcionális egységek (FE)**
- a funkcionális egységek működését össze kell hangolni, ütemezni kell !! → ezt a speciális feladatot látja el egy speciális funkcionális egység, a **vezérlő egység (VE)**




-minden funkcionális egységek szintén bonyolult lehet → felbonthatók szintén kisebb funkcionális egységekre ! → ez a felosztás több szinten (mélységben) folytatható

# 14.1. Vezérlő egységek
 
## 2. Vezérlőegység

- bonyolult szinkron sorrendi hálózat
- **vezérlő egység (VE)** bemeneti, kimeneti jelei →




## Vezérlő egység típusai

1. huzalozott (hardveres) → gyors, de bonyolult, rugalmatlan (nem módosítható egyszerűen)  
lehet → a, fázisregiszteres vagy b, számláló rendszerű
2. mikroprogramozott → rugalmas, könnyen módosítható, de lassabb  
program ROM-ban

## 14.2. Fázisregiszteres vezérlő

### 1. általános felépítése

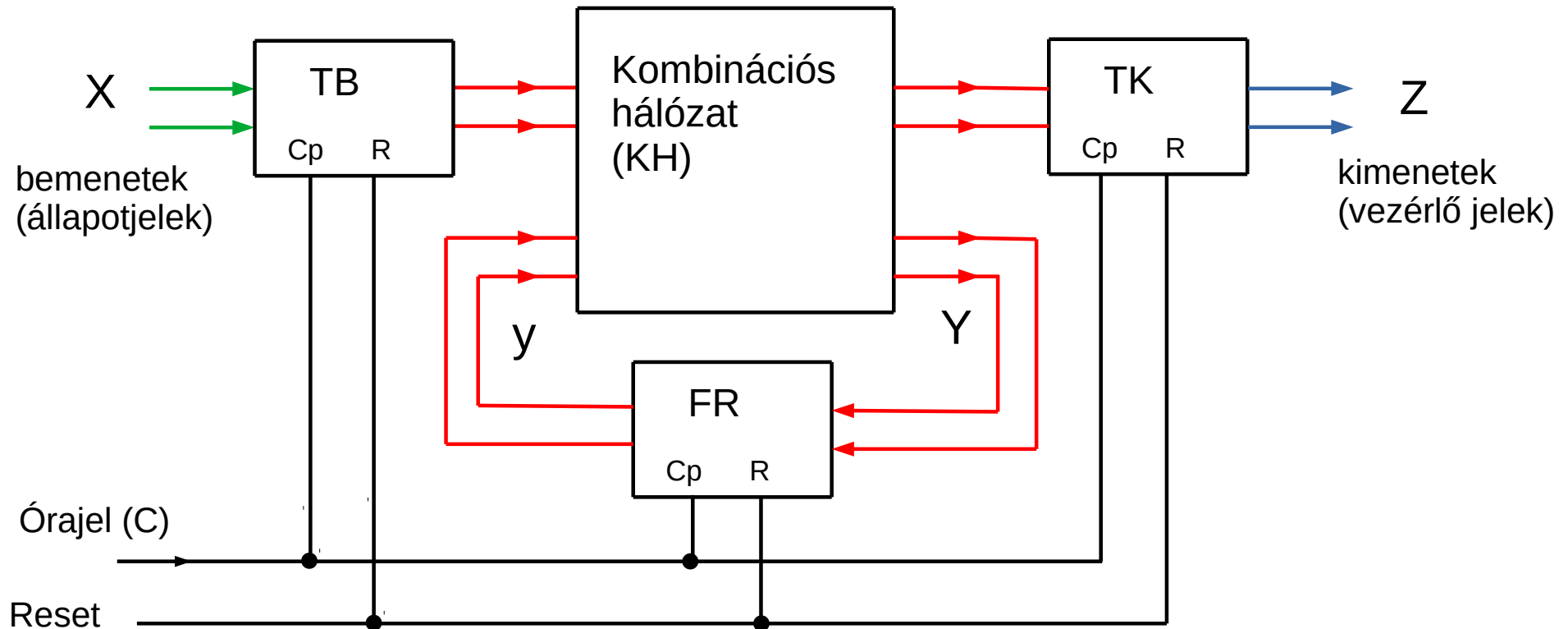

TB – bemeneti időzítő (D tárolók)

TK – kimeneti időzítő (SR tárolók)


FR – fázisregiszterek → állapot tárolók (reteszelt D tárolók)  
ha kevés állapot → N-ből 1 kód  
ha sok állapot → kódolt → dekódoló egység is kell !

Mivel általában sok bemeneti jel, kimeneti jel és állapot van →

→ más felépítés és tervezési módszerek mint egy egyszerű sorrendi hálózat esetén → folyamatábra

## 14.2. Fázisregiszteres vezérlő

### 2. működés leírása folyamatábrával

 

$$Z_1 : 1 = y_1 * (X_1 + \bar{X}_2 * \bar{X}_3)$$

$$Z_1 : 0 = y_1 * X_1 * \bar{X}_2$$

$$Z_2 : 1 = y_1 * (X_2 + \bar{X}_2 * \bar{X}_3)$$

$$Z_2 : 0 = y_3 * X_1$$

$$Z_3 : 1 = y_2 + y_1 * X_1$$

$$Z_3 : 0 = y_3 * X_1$$


$$Y_1 = y_3 * X_1$$

$$Y_2 = y_1 * (X_2 + \bar{X}_2 * \bar{X}_3)$$

$$Y_3 = y_2 * (\bar{X}_1 * X_3 + X_1 * \bar{X}_2)$$

## 14.2. Fázisregiszteres vezérlő


### 3. megvalósítása

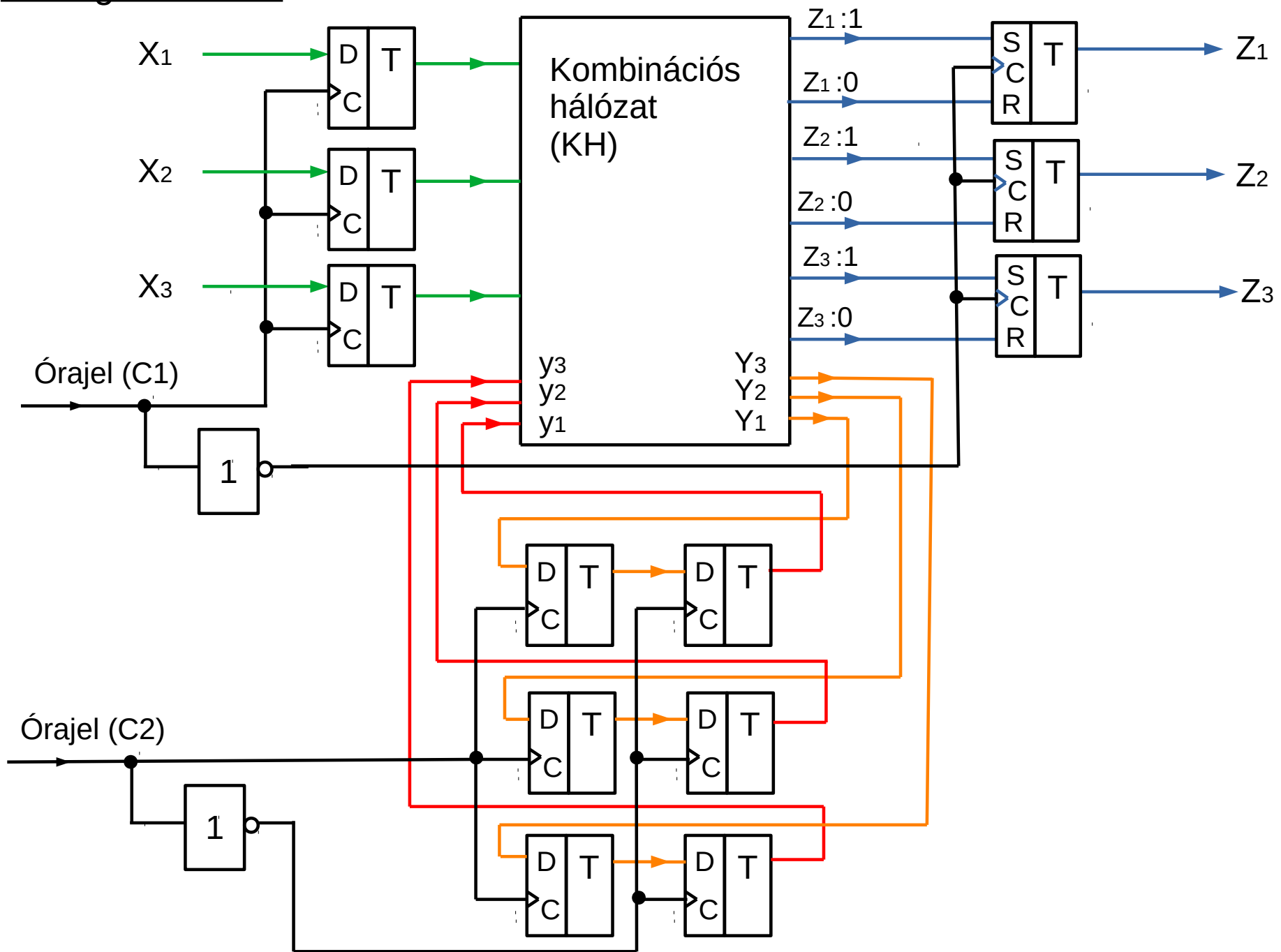

## 14.2. Fázisregiszteres vezérlő

### 4. magyarázatok

#### Kétfázisú órajel (C1, C2)

 


#### Folyamat ábra műveletei

- bemeneti műveletek → bemenő jel vizsgálata

- kimeneti műveletek  
→ kimenő jel értékeinek beállítása

$Z_1 \uparrow \rightarrow Z_1 = 1$        $Z_1 \downarrow \rightarrow Z_1 = 0$

 
- szekunder műveletek  
→ az állapot változók 1 értékét beállító műveletek,  
az állapot változást (fázis átmenetet) okozzák



$Y_3 \uparrow$

## 14.3. Fázisregiszteres vezérlő 2.


### Egy másfajta megközelítés

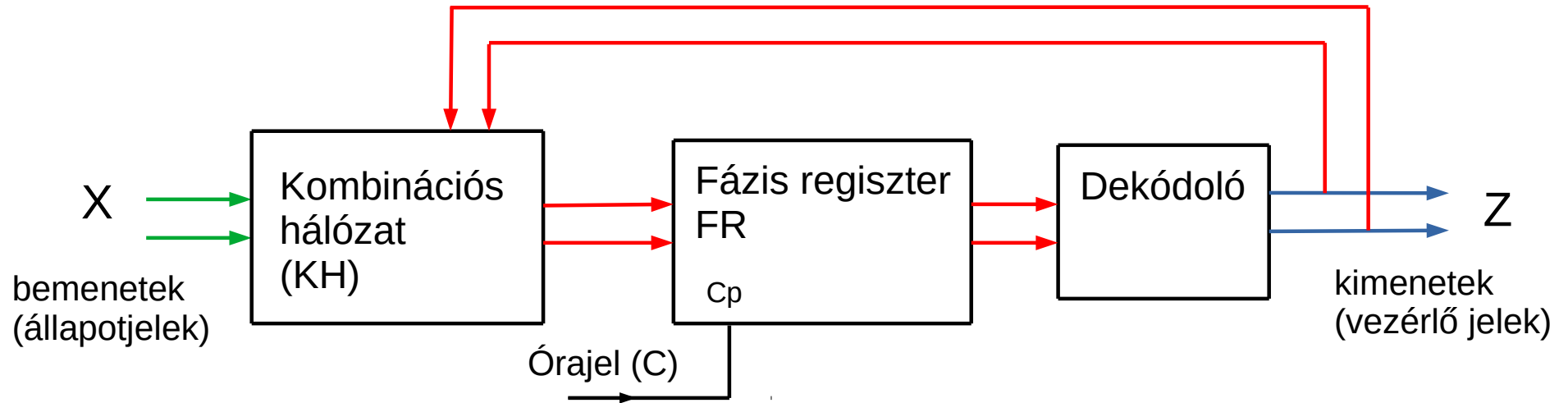

Tárolósor tartalmazza a vezérlőjelek állapotát kódolt formában

### Tervezési példa

állapot diagram  $\rightarrow$

 




## 14.3. Fázisregiszteres vezérlő 2.

## Tervezési példa

## megvalósítás JK tárolókkal, dekódolóval

## Állapotátmeneti tábla

	F=0			F=1											
	q <sub>A</sub>	q <sub>B</sub>	q <sub>C</sub>	Q <sub>A</sub>	Q <sub>B</sub>	Q <sub>C</sub>	Q <sub>A</sub>	Q <sub>B</sub>	Q <sub>C</sub>	J <sub>A</sub>	K <sub>A</sub>	J <sub>B</sub>	K <sub>B</sub>	J <sub>C</sub>	K <sub>C</sub>
q <sub>7</sub>	1	1	1	1	1	0	1	1	0	-	0	-	0	-	1
q <sub>6</sub>	1	1	0	0	1	1	0	0	1	-	1	-	F	1	-
q <sub>1</sub>	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-	1
q <sub>0</sub>	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	-	1	-	1	-
q <sub>3</sub>	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	-	-	0	-	1
q <sub>2</sub>	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	-	-	0	1	-

 

$$J_A = q_0 + q_2$$

$$K_A = q_6$$

$$J_B = q_0$$


$$K_B = q_6 * F$$

$$J_C = K_C = 1$$

## 14.3. Fázisregiszteres vezérlő 2.


Tervezési példa

megvalósítás

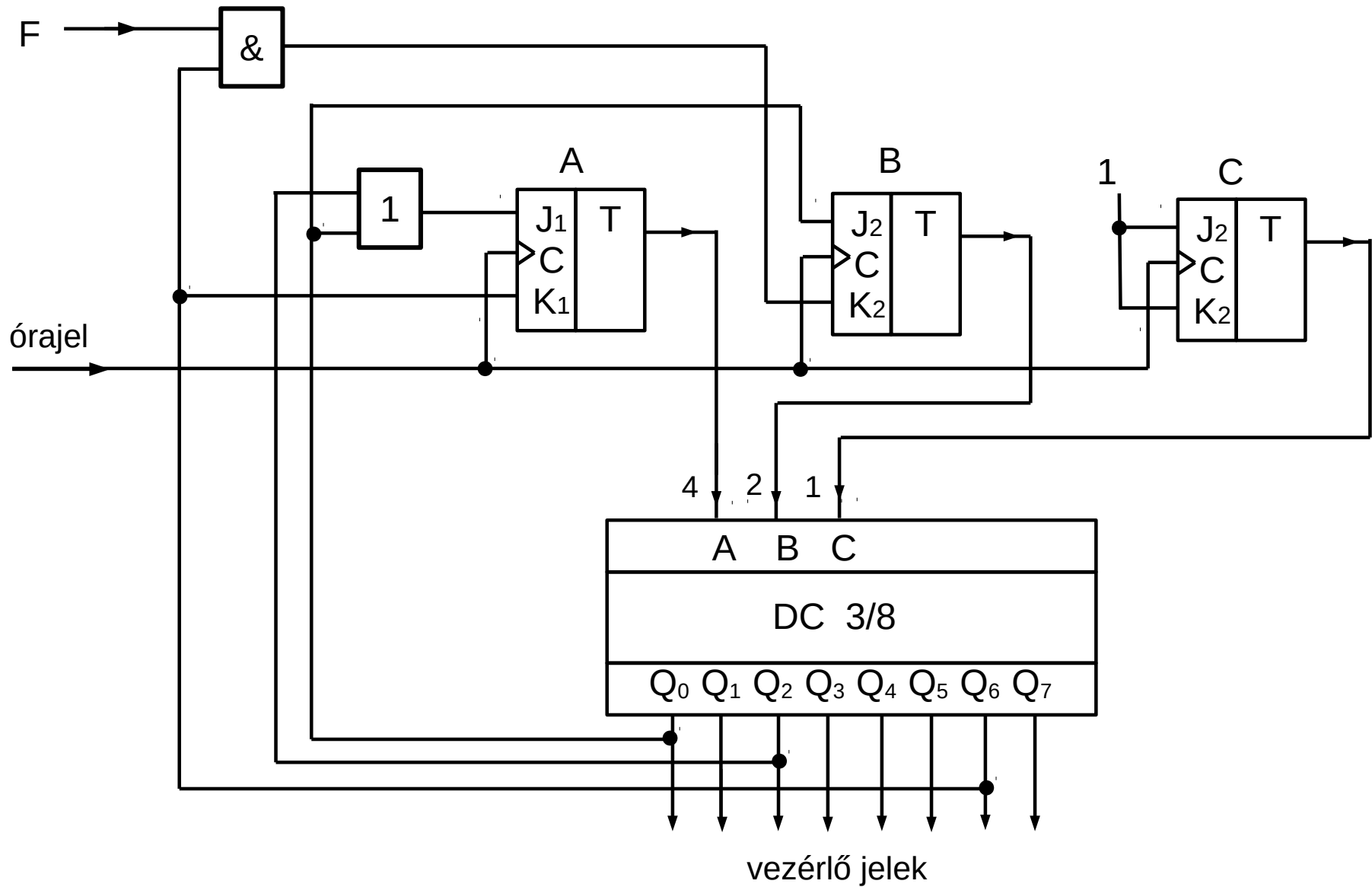

## 14.4. Mikroprogramozott vezérlő


### 1. felépítése

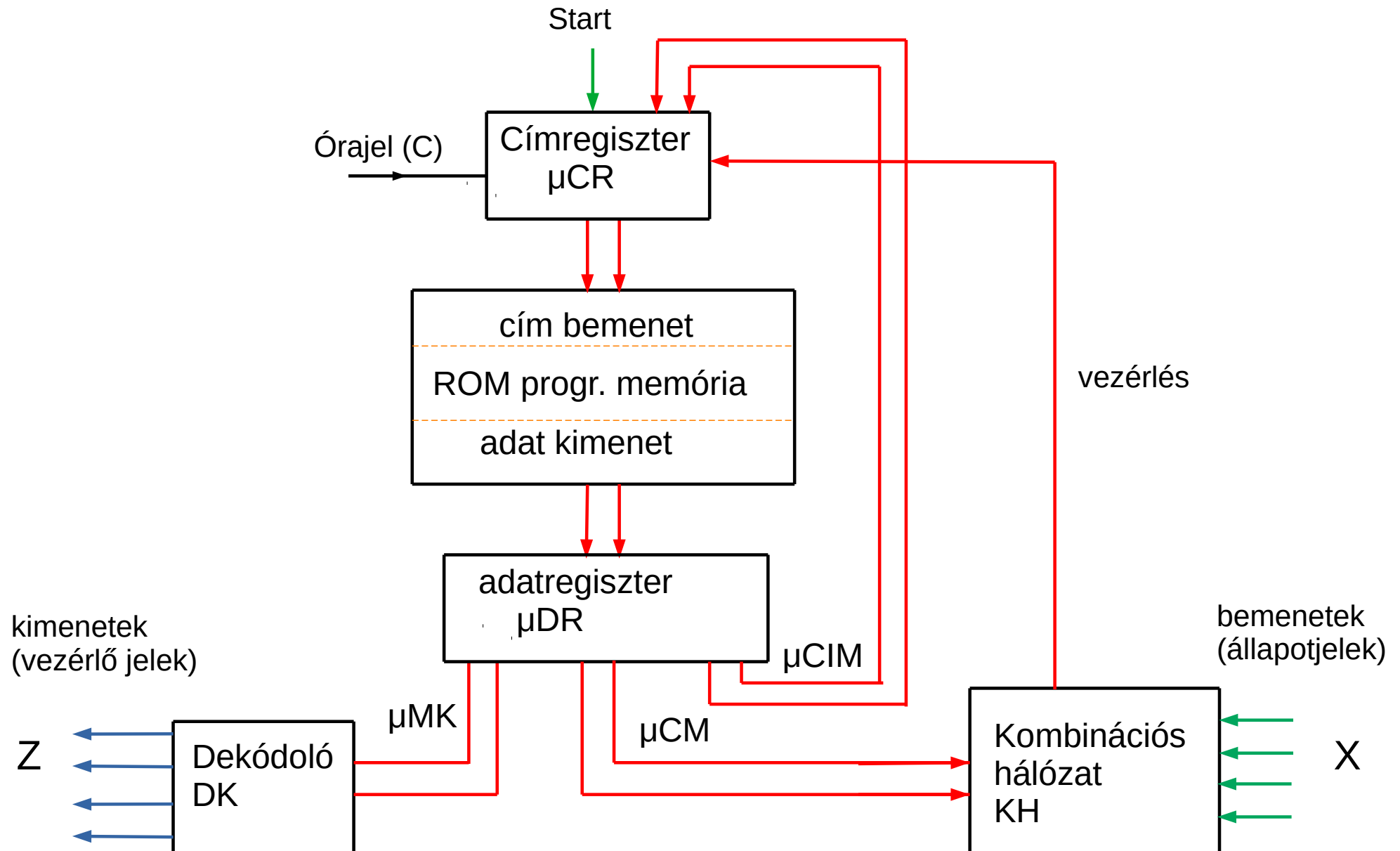

## 14.4. Mikroprogramozott vezérlő
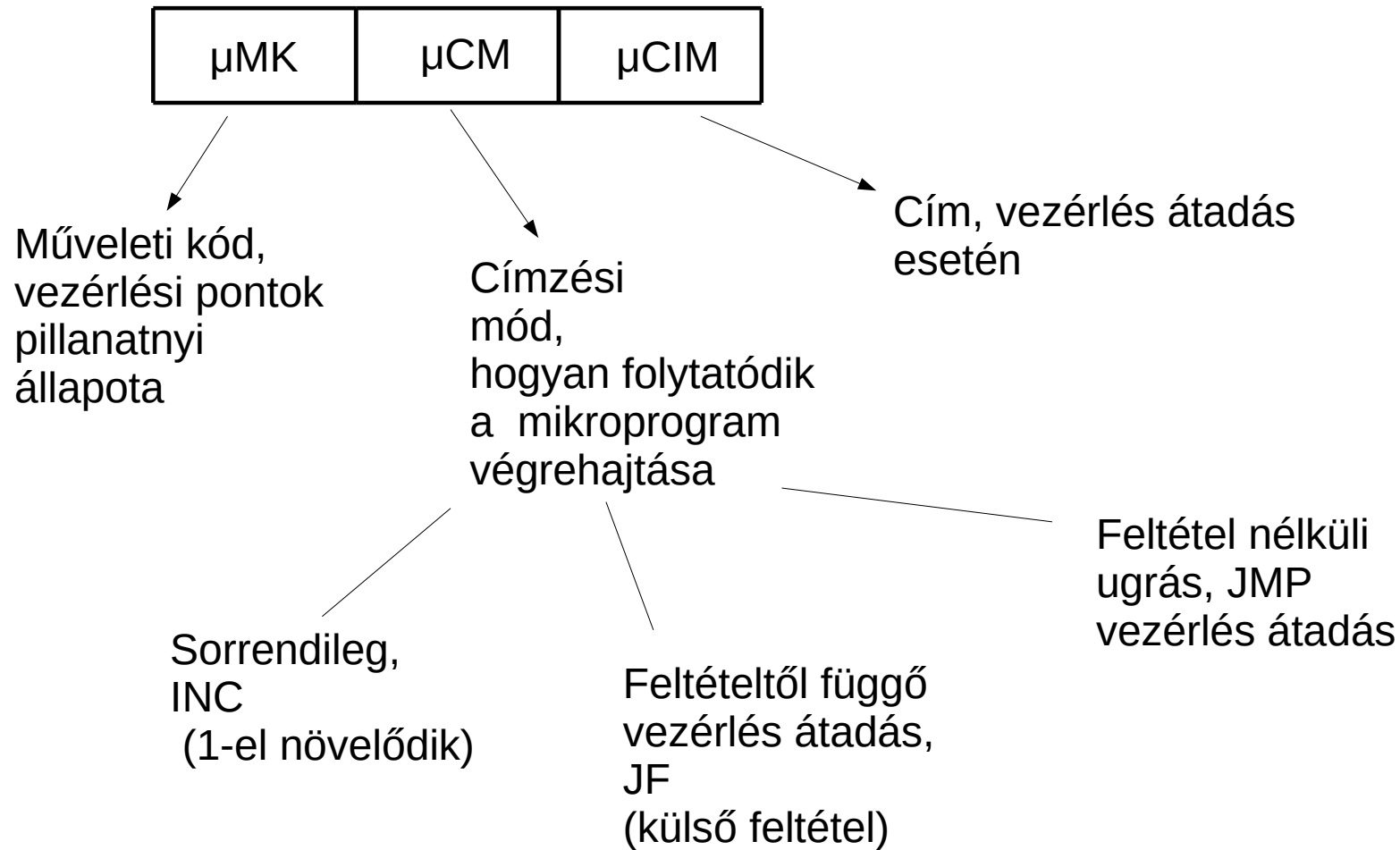
### 2. jellemzői


- a művelet végrehajtás lépéseit mikroprogram írja le  
(mikroprogram tárban, memóriában)
- mikroutasítás felépítése





## 14.4. Mikroprogramozott vezérlő

### 3. Tervezési példa

állapot diagram

 

mikroutasítás

  

megoldás

Memória cím	Állapot, MK	CM	CIM
000	q7	INC	-
001	q6	JF	q1
010	q3	INC	-
011	q2	JMP	q7
100	q1	INC	-
101	q0	JMP	q7


kódolás

Mem. cím	Bináris kód
000	111 01 - - -
001	110 11 100
010	011 01 - - -
011	010 00 000
100	001 01 - - -
101	000 00 000



## 14.4. Mikroprogramozott vezérlő

### 4. Tervezési példa 2.

állapot diagram

 

mikroutasítás

  


megoldás

Memória cím	Állapot, MK	CM	CIM
000	q6	INC	-
001	q4	JF	q5
010	q1	INC	-
011	q3	JMP	q6
100	q5	JMP	q3


kódolás

Mem. cím	Bináris kód
000	110 01 - - -
001	100 00 100
010	001 01 - - -
011	011 10 000
100	101 10 011

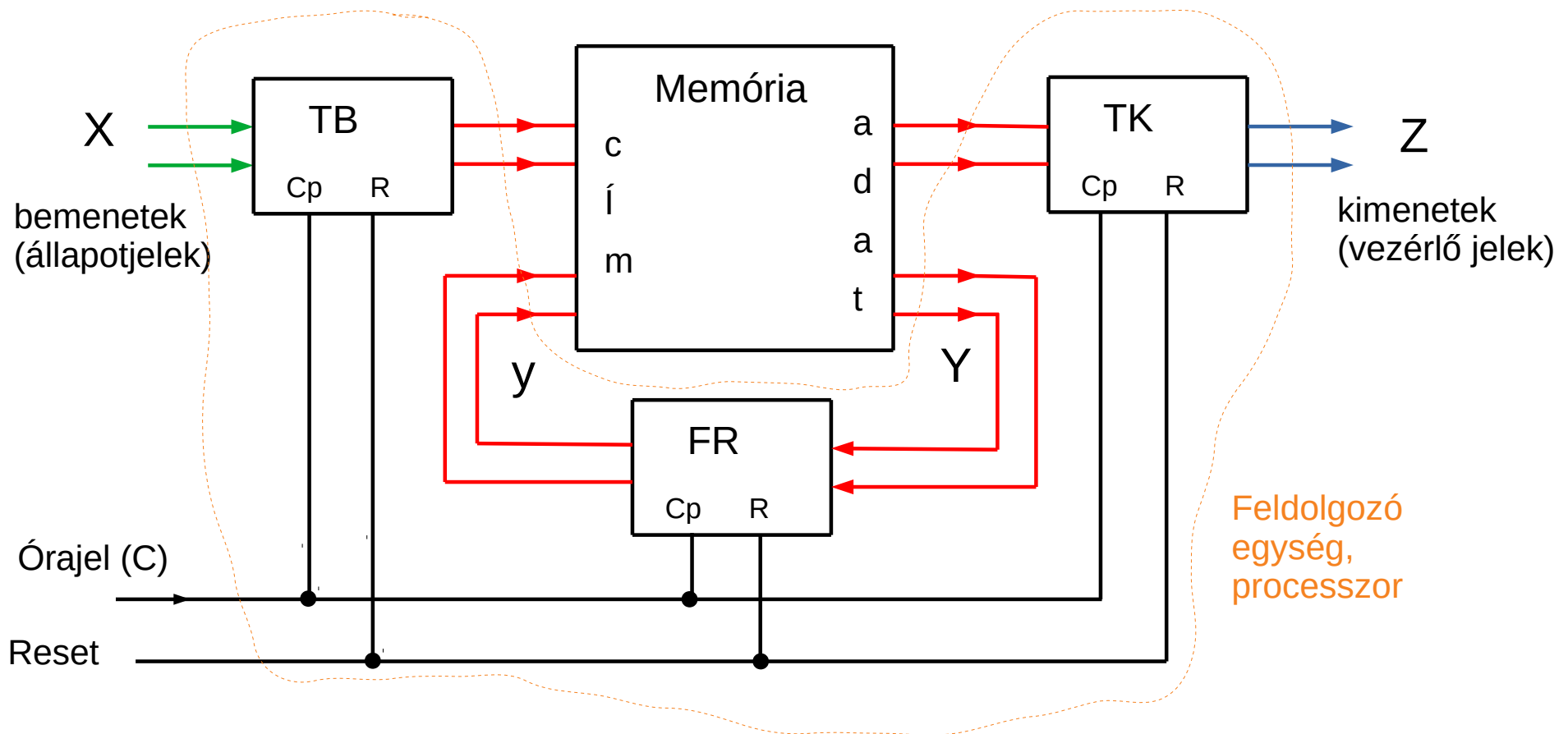

## 14.5. Mikroprogramozott vezérlő 2.

egyszerűsítve

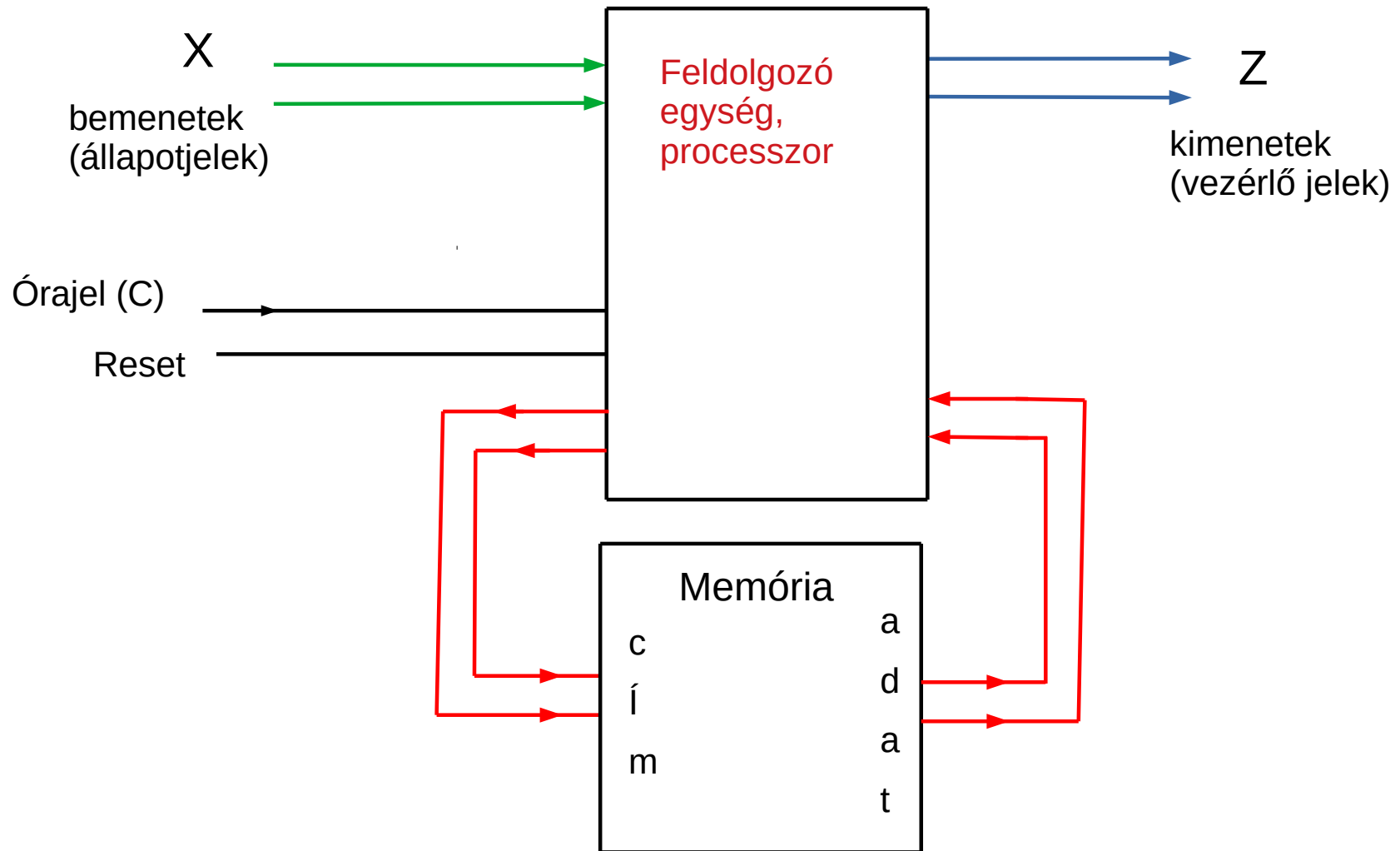




## 14.5. Mikroprogramozott vezérlő 2.

### 2. jellemzői

- memória tartalom módosításával különböző vezérlési folyamatábrákat valósíthatunk meg
- folyamatábra módosítása → elemi műveletek → egyszerre csak egy bemeneti jel vizsgálata, illetve csak egy kimenet beállítása
- az elemi műveleteknek megfelelő memóriabeli információegységek → **mikroutasítások**
- folyamatábra → mikroutasítások sorozata → mikroprogram
 
### 3. mikroutasítás

- meg kell adnia:
  - milyen műveletet kell végrehajtani
  - melyik bemeneti vagy kimeneti jelen
  - elágazás esetén melyik a következő műveletet → ugrási cím




↓  
Műveleti kód,  
(bemeneti, kimeneti  
művelet, elágazás)

↘  
Címzési mód  
(mit kell vizsgálni,  
milyen értékre kell  
beállítani)

↘  
Cím  
(bemenet, kimenet vagy  
ugrás címe)

## 14.5. Mikroprogramozott vezérlő 2.

### 4. minta

 


3 bit, 3-ból 1 kód


K=1 → kimeneti műveletet

V=1 → bemeneti művelet

U=1 → ugrás

 

Vizsgálat vagy beállítás értéke

 

CIM1:

V	1	X1
U		CIM6
K	1	Z1

CIM2:

K	1	Z3
V	1	X2
U		CIM2
K	0	Z3


## 14.6. Párbeszéd jellegű működés

### Hand-shaking (kézfogás)

- Minden bemeneti változás létrehoz egy kimeneti változást, és új bemeneti változás csak azután következik be, miután az azt közvetlenül megelőző kimeneti változás már kifejtette hatását →
- bemeneti várakozó műveletek és kimeneti műveletek váltakozva következnek egymás után
- nyugtázó bemeneti kombinációk, minden kimeneti jelnek van egy nyugtázó párja a bemenetek között


### Jelenkénti hand-shaking jellegű működés

Működés a vezérlő szempontjából

 

## 14.6. Párbeszéd jellegű működés

Működés a környezet szempontjából

 

- Előnye: a jelforgalom nagy sebességgel és biztonságosan játszódhat le két egység között
- Akkor célszerű használni, ha viszonylag nagy késleltető hatású összeköttetéseken keresztül történik információ átvitel gyors működésű egységek között
- ha az összeköttetés jel késleltető hatása kicsi akkor kerülni kell !! → különösen aszinkron egységek esetén okozhat ugyanis hazard jelenségeket

## 14.7. Sorrendi hálózat tervezése

### Tervezés funkcionális elem felhasználásával

#### 1. mintafeladat

közlekedési jelzőlámpa vezérlő áramkör tervezése

4 állapot → 16 állapot

piros → piros-sárga → zöld → sárga → piros → ...

piros-sárga és sárga állapot rövid ideig tart → 1 állapot



piros és zöld állapot hosszabb ideig tart → 7 állapot

Kimenetek: vezérelni kell a három lámpát → P, S és Z

A tervezés → 4 bites szinkron számlálót (16 állapot)

+ kiegészítő kapuáramköröket használhatunk

állapotdiagram

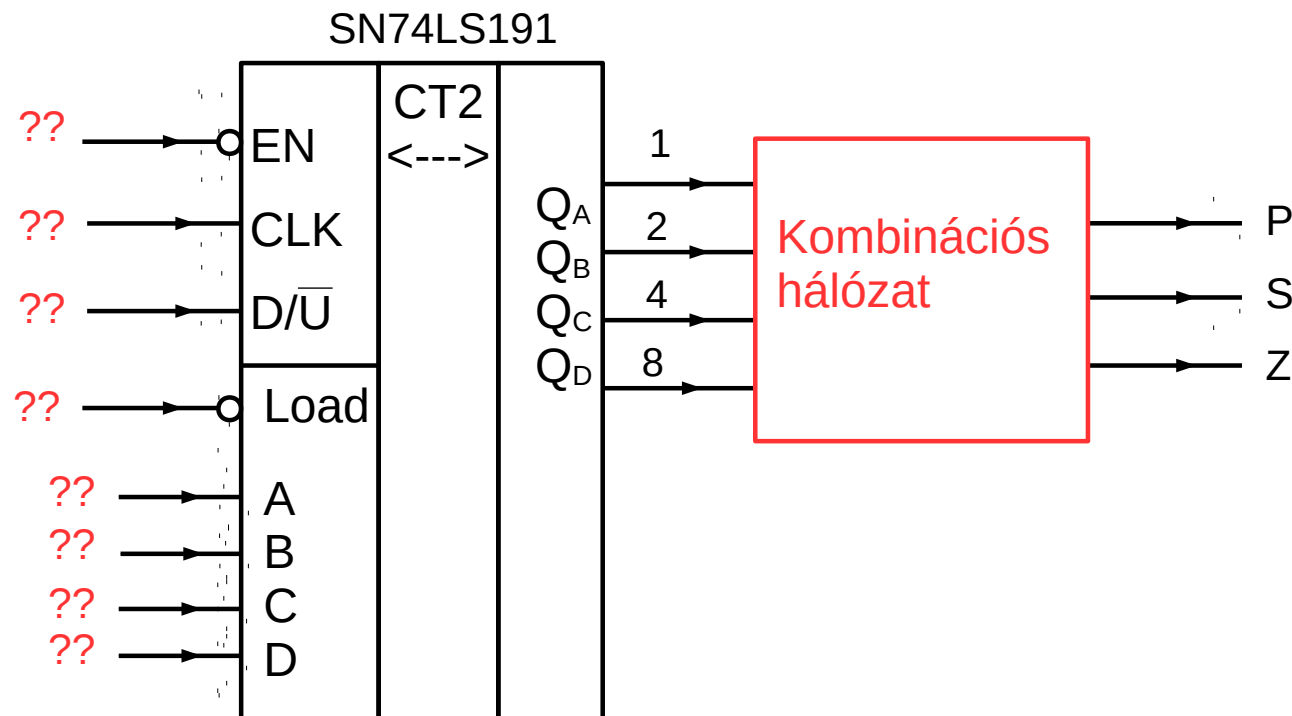 

## 14.7. Sorrendi hálózat tervezése

### 1. mintafeladat, megoldás

A kombinációs hálózat igazságtáblázata:

	Q <sub>D</sub>	Q <sub>C</sub>	Q <sub>B</sub>	Q <sub>A</sub>	P	S	Z
0.	0	0	0	0	1	0	0
1.	0	0	0	1	1	0	0
2.	0	0	1	0	1	0	0
3.	0	0	1	1	1	0	0
4.	0	1	0	0	1	0	0
5.	0	1	0	1	1	0	0
6.	0	1	1	0	1	0	0
7.	0	1	1	1	1	1	0
8.	1	0	0	0	0	0	1
9.	1	0	0	1	0	0	1
10.	1	0	1	0	0	0	1
11.	1	0	1	1	0	0	1
12.	1	1	0	0	0	0	1
13.	1	1	0	1	0	0	1
14.	1	1	1	0	0	0	1
15.	1	1	1	1	0	1	0

A piros 1-es ha  $Q_D = 0$

$$\rightarrow P = \overline{Q_D}$$

A sárga 1-es ha  $Q_C = 1$  ÉS  $Q_B = 1$  ÉS  $Q_A = 1$


$$\rightarrow S = Q_C * Q_B * Q_A$$

A zöld 1-es ha  $Q_D = 1$  ÉS (NEM sárga)

$$\rightarrow Z = Q_D * \overline{S}$$

## 14.7. Sorrendi hálózat tervezése

### 1. mintafeladat, megoldás

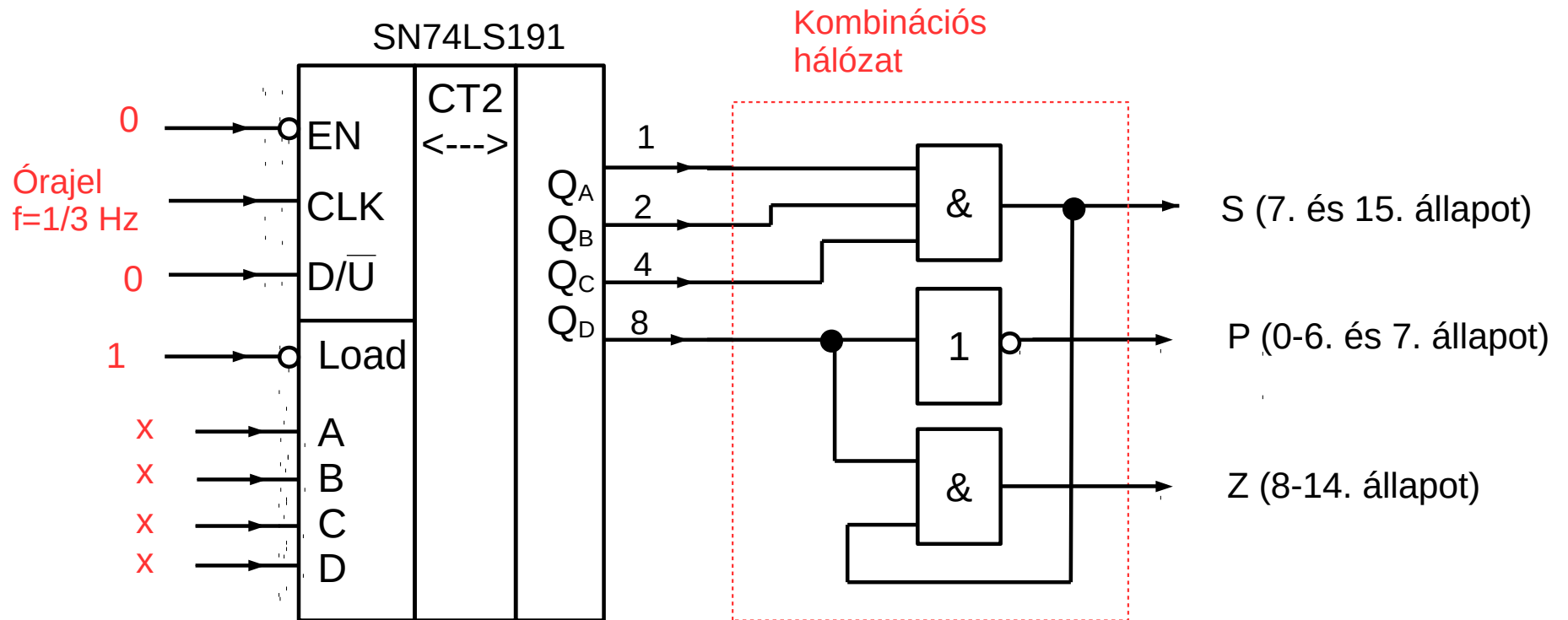

## 14.7. Sorrendi hálózat tervezése


### 2. minta feladat: forgalmi jelzőlámpa vezérlő áramkör tervezése másképp

4 állapot van: → 2 állapotváltozó ( $Q_2$  és  $Q_1$ )  
piros → piros+sárga → zöld → sárga → piros → ...  
Piros és zöld állapotból csak hosszabb késleltetés után lép tovább !! →  
K bemenet jelzi (1-el) hogy a késleltetés letelt


#### Kimenetek:

- vezérelni kell a három lámpát →  
P, S és Z kimenetek
- indítani kell a késleltető áramkört, ha zöld vagy piros állapotba lépünk → 1 kimenetre 1-es

állapotdiagram

 

kódolt állapotdiagram

 


4 állapot → pl. piros=00, zöld=11,  
sárga=10, piros+sárga=01 →



## 14.7. Sorrendi hálózat tervezése

2. minta feladat, a hálózat felépítése:

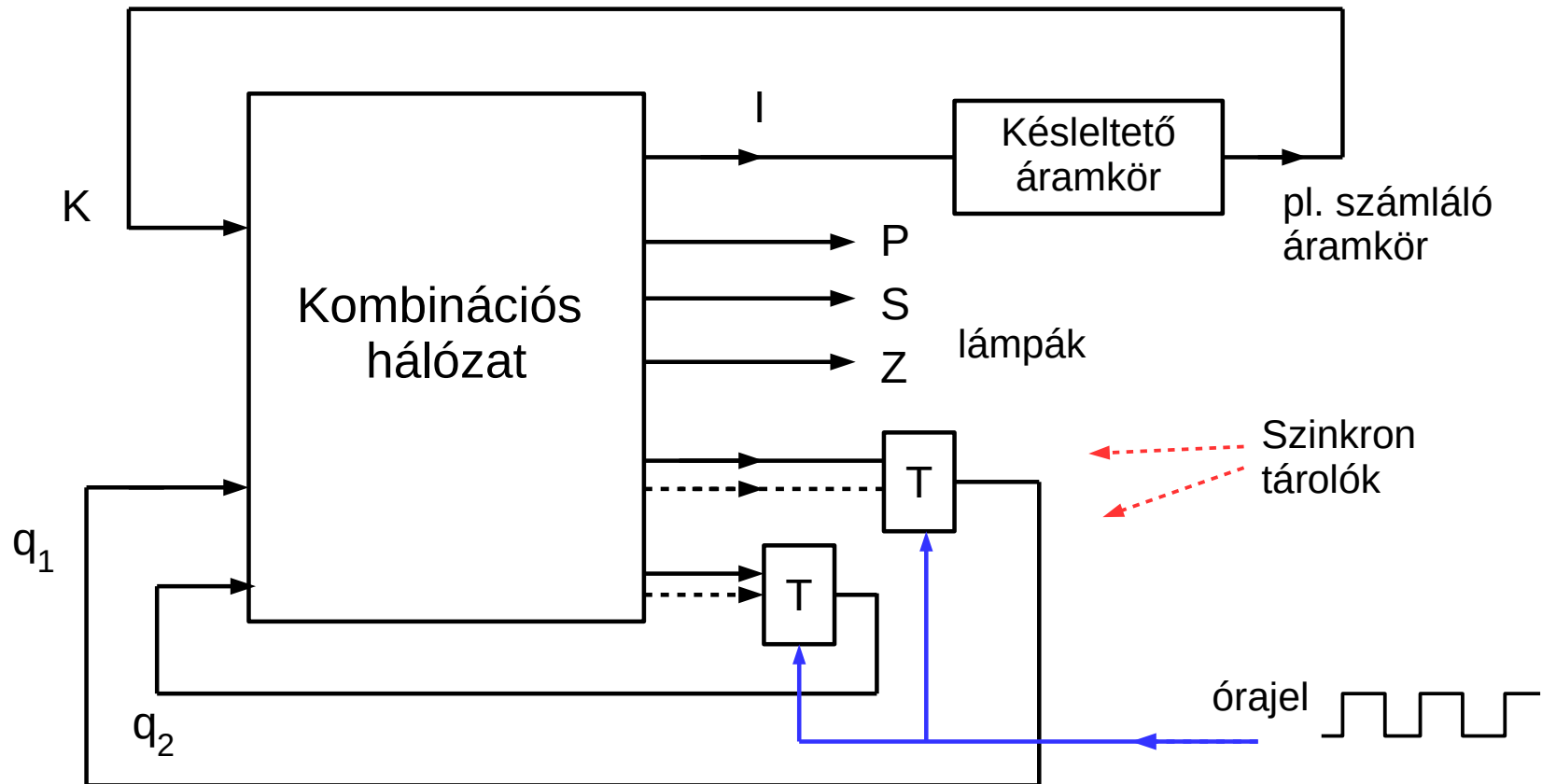

Attól függően, hogy milyen tárolókat használunk → változik a kimenetek száma

→ T vagy D tárolók esetén 2 kimenet kell a két tároló vezérléséhez ( $T_1$ ,  $T_2$  vagy  $D_1$ ,  $D_2$ )

→ JK tárolók esetén 4 kimenet kell a két tároló vezérléséhez ( $J_1$ ,  $J_2$ ,  $K_1$ ,  $K_2$ )


és változik a kombinációs hálózat felépítése is !!

## 14.7. Sorrendi hálózat tervezése

### megvalósítás JK tárolókkal

A JK tárolók vezérlési függvényeinek és a kimenetek függvényeinek meghatározása

kódolt állapotdiagram

 


állapot átmeneti tábla

K	q <sub>2</sub>	q <sub>1</sub>	Q <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>	J <sub>2</sub>	K <sub>2</sub>	J <sub>1</sub>	K <sub>1</sub>	I	P	S	Z
0	0	0	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?
0	0	1	1	1	?	?	?	?	?	?	?	?
0	1	0	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?
0	1	1	1	1	?	?	?	?	?	?	?	?
1	0	0	0	1	?	?	?	?	?	?	?	?
1	0	1	1	1	?	?	?	?	?	?	?	?
1	1	0	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?
1	1	1	1	0	?	?	?	?	?	?	?	?

## 14.7. Sorrendi hálózat tervezése

A JK tárolók vezérlési függvényeinek és a kimenetek függvényeinek meghatározása

kódolt állapotdiagram

 

állapot átmeneti tábla

K	q <sub>2</sub>	q <sub>1</sub>	Q <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>	J <sub>2</sub>	K <sub>2</sub>	J <sub>1</sub>	K <sub>1</sub>	I	P	S	Z
0	0	0	0	0	0	x	0	x	1	1	0	0
0	0	1	1	1	1	x	x	0	0	1	1	0
0	1	0	0	0	x	1	0	x	0	0	1	0
0	1	1	1	1	x	0	x	0	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0	x	1	x	1	1	0	0
1	0	1	1	1	1	x	x	0	0	1	1	0
1	1	0	0	0	x	1	0	x	0	0	1	0
1	1	1	1	0	x	0	x	1	1	0	0	1

## 14.7. Sorrendi hálózat tervezése

vezérlési táblák

$J_1$

		$q_2q_1$			
		00	01	11	10
$K$	0	0	x	x	0
	1	1	x	x	0

$K^*\bar{q}_2$

$J_2$

		$q_2q_1$			
		00	01	11	10
$K$	0	0	1	x	x
	1	0	1	x	x

$q_1$

$K_1$

		$q_2q_1$			
		00	01	11	10
$K$	0	x	0	0	x
	1	x	0	1	x

$K^*q_2$

$K_2$

		$q_2q_1$			
		00	01	11	10
$K$	0	x	x	0	1
	1	x	x	0	1

$\bar{q}_1$

vezérlési függvények

$$J_1 = K^*\bar{q}_2$$

$$K_1 = K^*q_2$$

$$J_2 = q_1$$

$$K_2 = \bar{q}_1$$

## 14.7. Sorrendi hálózat tervezése

Kimeneti függvények

**I**

		$q_2q_1$			
		00	01	11	10
$K$	0	1	0	1	0
	1	1	0	1	0

$\bar{q}_1 * \bar{q}_2$

$q_1 * q_2$

**P**

		$q_2q_1$			
		00	01	11	10
$K$	0	1	1	0	0
	1	1	1	0	0

$\bar{q}_2$

**S**

		$q_2q_1$			
		00	01	11	10
$K$	0	0	1	0	1
	1	0	1	0	1

$\bar{q}_1 * q_2$

$q_1 * \bar{q}_2$

**Z**

		$q_2q_1$			
		00	01	11	10
$K$	0	0	0	1	0
	1	0	0	1	0

$q_1 * q_2$

kimeneti függvények

$$I = q_1 * q_2 + \bar{q}_1 * \bar{q}_2$$

$$P = \bar{q}_2$$


$$S = q_1 * \bar{q}_2 + \bar{q}_1 * q_2 = \bar{I}$$

$$Z = q_1 * q_2$$

XOR


## 14.7. Sorrendi hálózat tervezése

megoldás

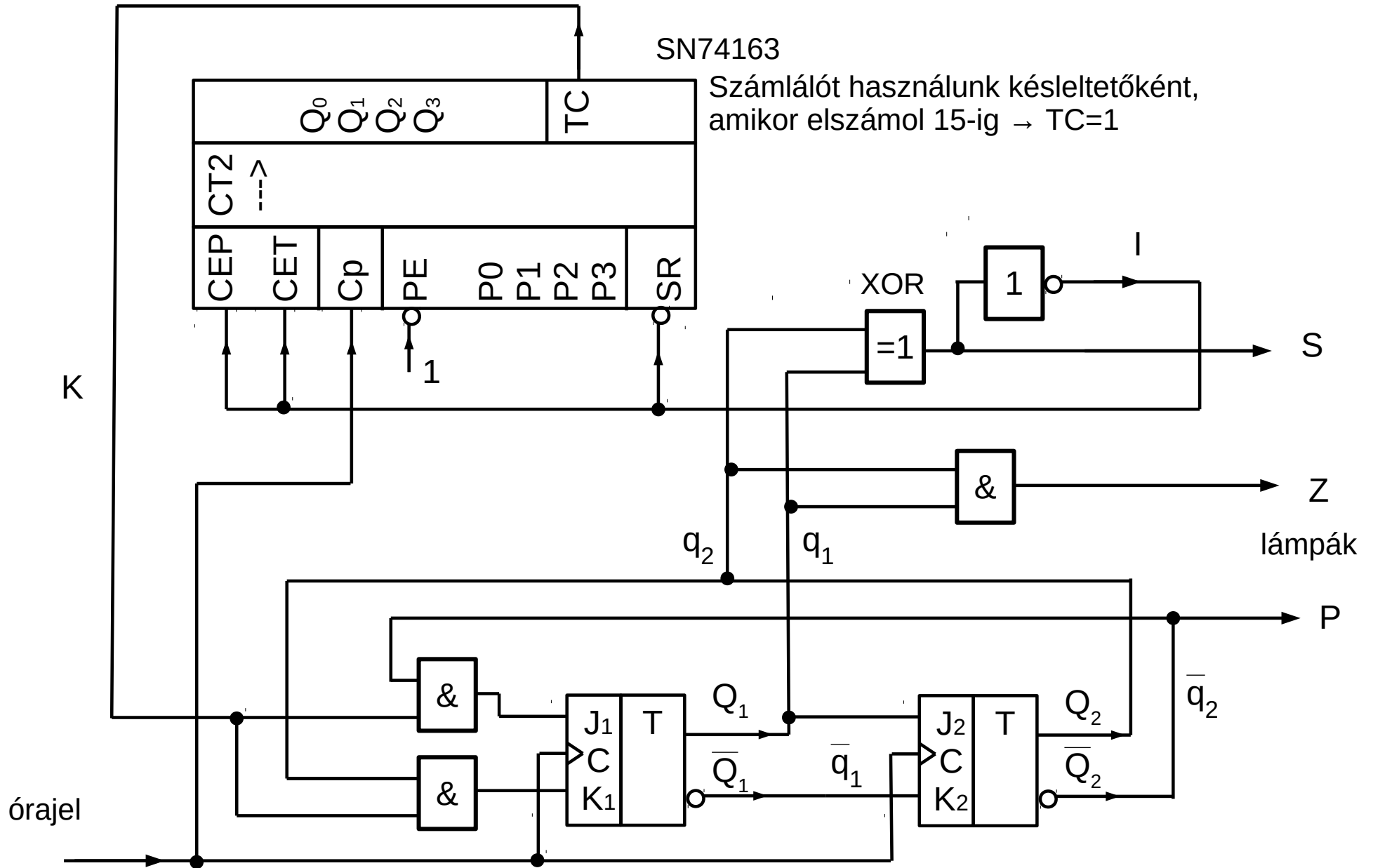

## 14.8. Sorrendi hálózatok modellezése

### Kimenet előállításának módja

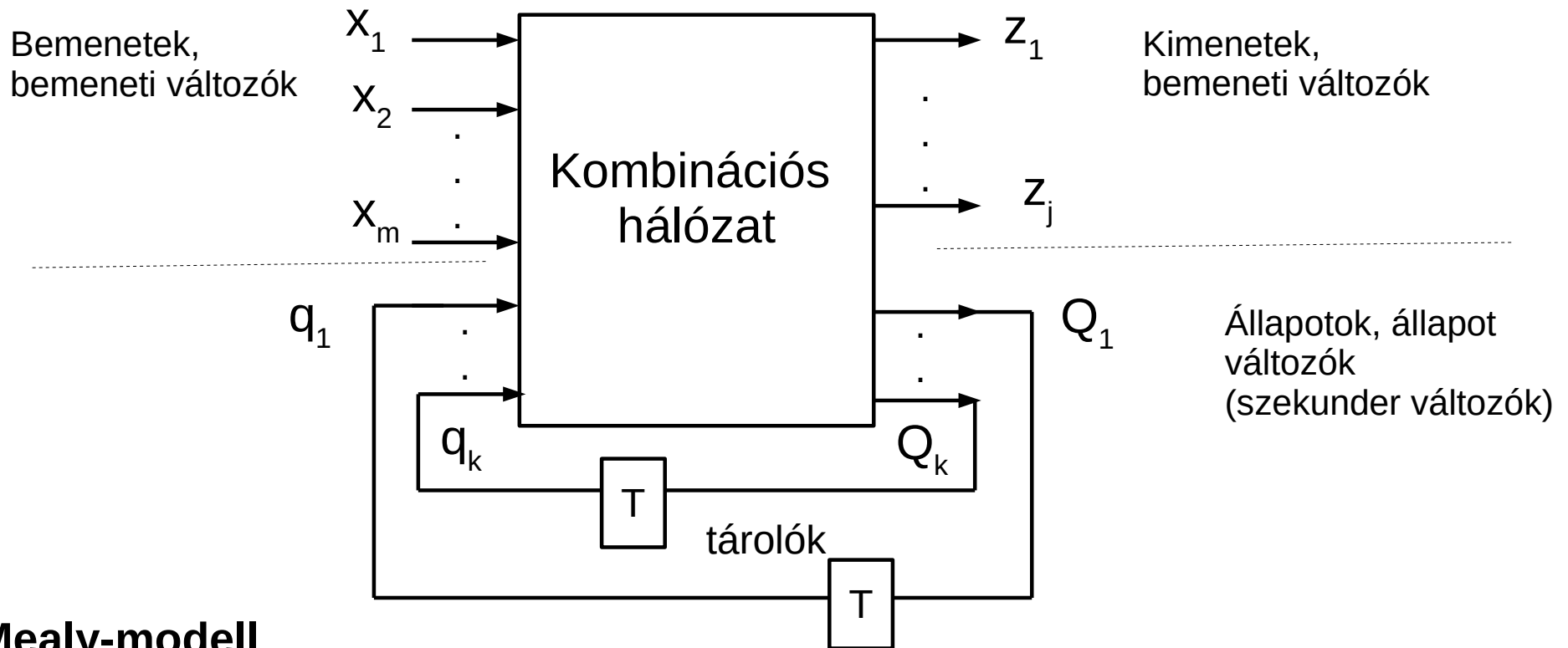

### Mealy-modell

$$Z = f_z (X, q)$$

$$Q = f_q (X, q)$$

A kimenetek és az új állapotok a bemenetektől és a jelenlegi állapotoktól is függenek

### Moore-modell

$$Z = f_z (q)$$

$$Q = f_q (X, q)$$

A kimenetek közvetlenül csak a jelenlegi állapotoktól függenek !!

## 14.9. Jelterjedési késleltetések hatása

- aszinkron hálózatok esetén lehetnek problémák
- statikus és dinamikus hazard (kapuk késleltetése miatti hibák) kiküszöböltnek tekintett

### 1. funkcionális hazard

- a bemeneti változók közötti versenyhelyzet okozza
- nem szomszédos bemeneti kombináció változás

→ hiba lehetőség,  
a hálózat állapota nem definiálható egyértelműen

- megoldás → szinkronizáció
- szomszédos bemeneti kombináció változások biztosítása

### 2. versenyhelyzet

- nem jön létre hibás stabil állapot csak az változhat, hogy a helyes stabil állapotot milyen instabil állapotok közbeiktatásával éri el a hálózat

### 3. kritikus versenyhelyzet

- a szekunder változók (állapot változók) közötti versenyhelyzet
- ha a szekunder változók nem egyszerre változnak → hibás állapot-átmenet jöhet létre ! → esetleg hibás stabil állapot is kialakulhat !!
- kiküszöbölése → állapot kódolás megfelelő megválasztása (egyszerre csak egy állapot változó változzon)



## 14.9. Jelterjedési késleltetések hatása

### 4. lényeges hazard

- a bemeneti változók és a szekunder változók közötti versenyhelyzet okozza (késleltetési viszonyok miatt)



hiba lehetőség,  
Olyan instabil állapot jöhet létre, amely hibás stabil állapotba vezeti a hálózatot

- kiküszöbölése




- a megfelelő visszacsatoló ágakba megfelelő értékű késleltetés beépítése
- aszinkron hálózatoknál feltételeztük ugyanis, hogy a hálózatot először a bemeneti változás éri, majd ezután érvényesül a szekunder változók változása
 
## 14.10. Aszinkron hálózatok tervezése

Minta feladat 1.: pozitív él-vezérelt D tároló tervezése

Megvalósítás visszacsatolt kombinációs hálózattal → C rendes bemenet)



Amikor a C bemenet  $0 \rightarrow 1$  átmenetet csinál akkor  $Q = D$   
(a kimenet felveszi a bemenet értékét),  
egyébként  $Q = q$  (tárolja az előző állapotot)

C – clock ---> órajel bemenet

### 1. előzetes állapottábla

○ stabil állapot

Minden sorban egy stabil állapot legyen !  
Nem szomszédos bemeneti változás ne  
legyen egy sorban ! → határozatlan

### 2. állapot összevonás

a, b, d → A

e, f, g → C

c → B

h → D

DC		00	01	11	10
y					
a	0	○ a 0	b 0	-	c 0
b	0	a 0	○ b 0	d 0	-
c	0	a 0	-	e -	○ c 0
d	0	-	b 0	○ d 0	c 0
e	1	-	g 1	○ e 1	f 1
f	1	h 1	-	e 1	○ f 1
g	1	h 1	○ g 1	e 1	-
h	1	○ h 1	b -	-	f 1


Következő  
állapotot → c  
és a kimenet  
→ 0

# 14.10. Aszinkron hálózatok tervezése

## 3. összevont állapottábla

		DC			
		y			
		00	01	11	10
y	A	A 0	A 0	A 0	B 0
	B	A 0	-	C -	B 0
	C	D 1	C 1	C 1	C 1
	D	D 1	A -	-	C 1

## állapotdiagram

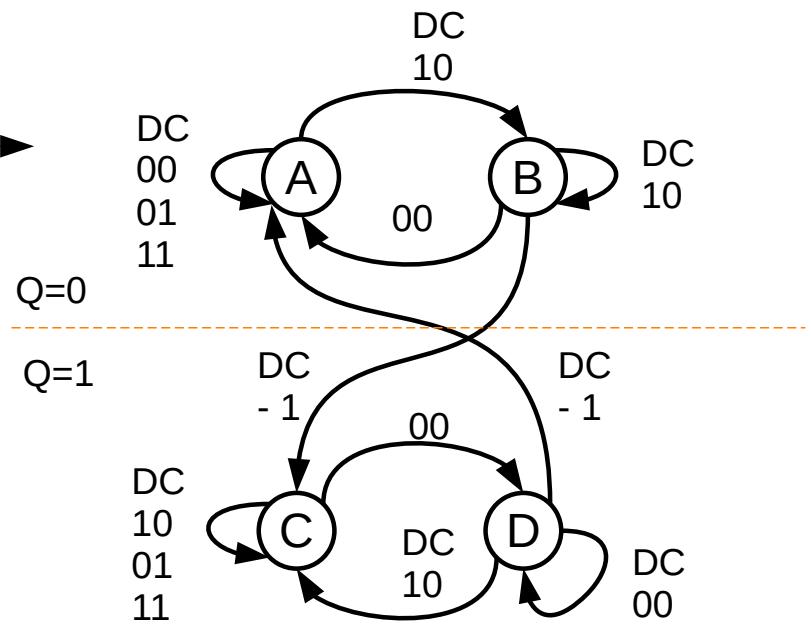

## 4. állapot kódolás

4 állapot → 2 állapot változó  
Minden állapotváltozás esetén egyszerre csak egy állapot változó változzon !!

	y1	y2
A	0	0
B	0	1
C	1	1
D	1	0

kódolt állapot tábla

		DC			
		y1 y2			
		00	01	11	10
y1 y2	00	00 0	00 0	00 0	01 0
	01	00 0	-	11 -	01 0
	11	10 1	11 1	11 1	11 1
	10	10 1	00 -	-	11 1

# 14.10. Aszinkron hálózatok tervezése

## 5. vezérlési tábla összeállítása

Megvalósítási lehetőségek:

aszinkron tárolókkal

vezérlési tábla

visszacsatolt kombinációs hálózattal

vezérlési tábla =  
kódolt állapot tábla

y1 y2		DC			
		00	01	11	10
00	00	00 0	00 0	00 0	01 0
01	00	00 0	-	11 -	01 0
11	10	10 1	11 1	11 1	11 1
10	10	10 1	00 -	-	11 1

## 6. logikai függvények egyszerűsítése

Y<sub>1</sub>

y1 y2		DC			
		00	01	11	10
00	00	0	0	0	0
01	00	0	-	1	0
11	10	1	1	1	1
10	10	1	0	-	1

$$Y_1 = C \cdot y_2 + \bar{C} \cdot y_1 + y_1 \cdot y_2$$

Y<sub>2</sub>

y1 y2		DC			
		00	01	11	10
00	00	0	0	0	1
01	00	0	-	1	1
11	10	0	1	1	1
10	10	0	0	-	1

$$Y_2 = C \cdot y_2 + \bar{C} \cdot D + D \cdot y_2$$


Q

y1 y2		DC			
		00	01	11	10
00	00	0	0	0	0
01	00	0	-	-	0
11	10	1	1	1	1
10	10	1	-	-	1

$$Q = y_1$$


## 14.10. Aszinkron hálózatok tervezése

### 7. kapcsolási rajz

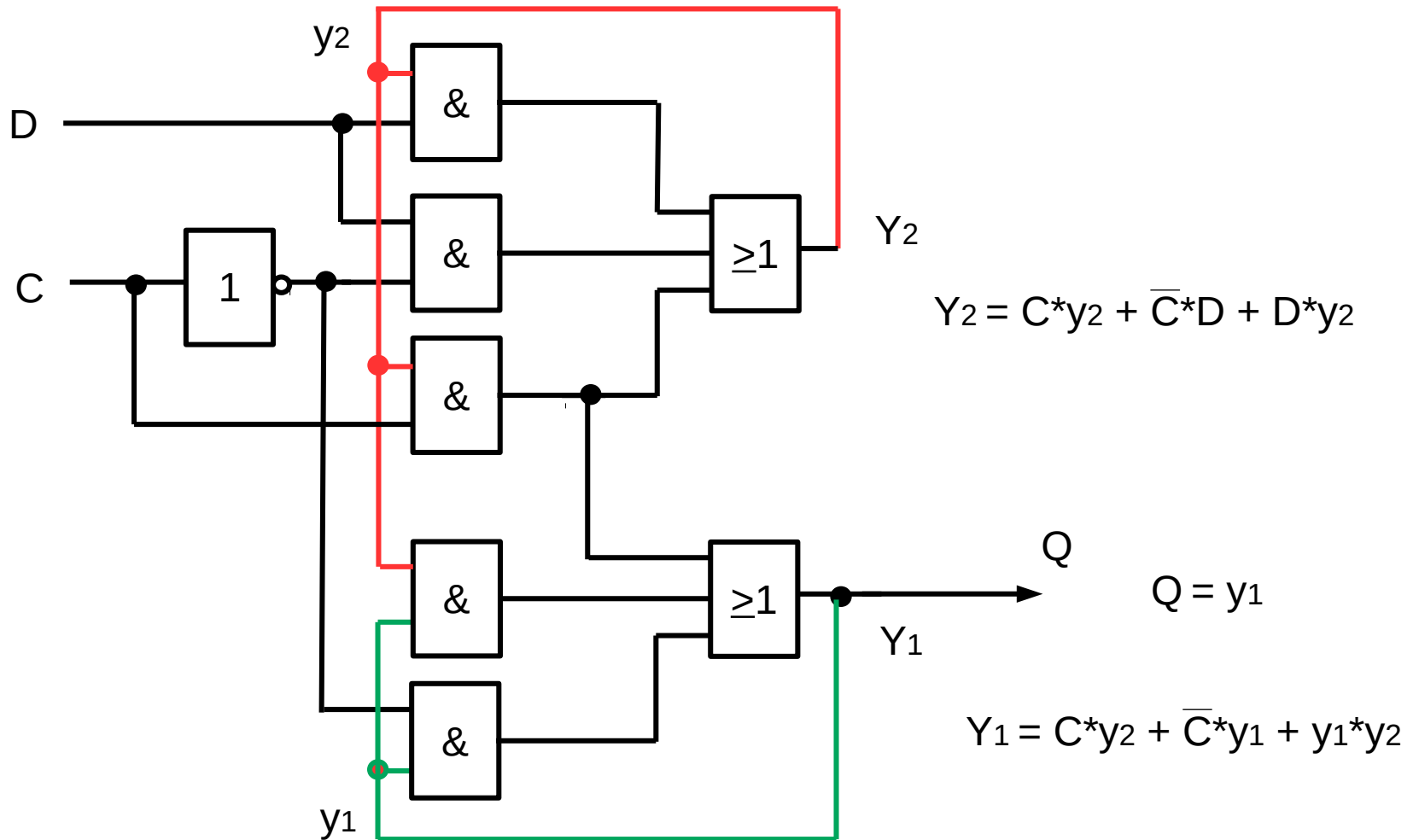


## 14.10. Aszinkron hálózatok tervezése

### Minta feladat 2.:

 

4 állapot a, b, c, d (0, 1, 2, 3), ahol éppen tart a számolásban

### 1. állapotdiagram

 

### 2. előzetes állapottábla

A \ y	0	1
a	a 00	b 10
b	c 01	b 10
c	c 01	d 11
d	a 00	d 11

Y  $Z_1 Z_2$

cellákban levő  
értékek

○ stabil állapot

Minden sorban egy  
stabil állapot legyen !

### 3. állapot összevonás

Most nem lehet állapotokat összevonni

# 14.10. Aszinkron hálózatok tervezése

## 4. állapot kódolás

Minden állapotváltozás esetén egyszerre csak egy állapot változó változzon !!  
→ ellenkező esetben hibás állapot-átmenet lehetséges (kritikus versenyhelyzet)

	y2	y1
a	0	0
b	0	1
c	1	1
d	1	0

## 5. kódolt állapottábla

		A	
		0	1
y2	y1		
00		00 00	01 10
01		11 01	01 10
11		11 01	10 11
10		00 00	10 11

Egy cella tartalma:  
Y<sub>2</sub> Y<sub>1</sub> Z<sub>1</sub> Z<sub>2</sub>

## 6. vezérlési tábla

Először dönteni a megvalósításról:  
aszinkron tárolókkal, vagy visszacsatolt  
kombinációs hálózattal

Ha visszacsatolt, akkor  
vezérlési tábla = kódolt állapot tábla

Karnaugh táblákba átírni az Y<sub>2</sub> Y<sub>1</sub> Z<sub>1</sub> Z<sub>2</sub> értékeket

# 14.10. Aszinkron hálózatok tervezése

## 7. függvények egyszerűsítése

$Y_2$

		A	
y <sub>2</sub>	y <sub>1</sub>	0	1
00		0	0
01		1	0
11		1	1
10		0	1

$$Y_2 = \bar{A} * y_1 + y_1 * y_2 + A * y_2$$

$$Y_1 = \bar{A} * y_1 + y_1 * \bar{y}_2 + A * \bar{y}_2$$

$Y_1$

		A	
y <sub>2</sub>	y <sub>1</sub>	0	1
00		0	1
01		1	1
11		1	0
10		0	0

$Z_1$

		A	
y <sub>2</sub>	y <sub>1</sub>	0	1
00		0	1
01		0	1
11		0	1
10		0	1

$$Z_1 = A$$

$Z_2$

		A	
y <sub>2</sub>	y <sub>1</sub>	0	1
00		0	0
01		1	0
11		1	1
10		0	1

$$Z_2 = \bar{A} * y_1 + y_1 * y_2 + A * y_2$$

$$Z_2 = Y_2$$